

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине  
**ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ**

для специальности СПО  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

**Форма проведения оценочной процедуры:**  
дифференцированный зачет

Советск,  
2021 год


Согласовано  
заведующий учебно-методическим отделом  
*Н.А. Ивашина*  
31.08.2021 года

Фонды оценочных средств по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработаны на основе:

- ✓ приказа Министерства образования и науки России от 10 января 2018 года №02 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2018 года N 49797), укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства;
- ✓ примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

**Организация-разработчик:** государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж»

**Разработчик:**  
Атаманенко П.А., преподаватель

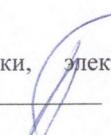Рассмотрены на заседании кафедры «Металлообработки, электротехники и строительных дисциплин». Протокол №1 от 30 августа 2021 года 

Рекомендованы методическим советом государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организацией «Технологический колледж». Протокол №1 от 31 августа 2021 года

Согласовано  
Муниципальное казенное учреждение Советского городского округа  
«Служба заказчика»  
Директор  М. Э. Яковлев

## I. Паспорт фонда оценочных средств

### 1.1. Область применения

Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

**1.1.1. Фонды оценочных средств позволяют оценивать знания, умения обучающихся, сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК)**

**формирование и развитие общих компетенций:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

### профессиональные компетенции

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01. ОК 02.	- читать	- основы электротехники;
ОК 03. ОК 04.	электрические схемы;	- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов;
ОК 05. ОК 06.	- вести оперативный	- устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками.
ОК 07., ПК 2.1.	учет работы	
ПК 3.5. ПК 4.1.	энергетических	
ПК 4.2.	установок	

### 1.2.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения ППССЗ

Наименование учебной дисциплины	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
ОП.03 Основы электротехники	дифференцированный зачет

### Критерии оценки:

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из вопросов билета и является их средним арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений выходить на различный уровень воспроизведения материала.

**Оценка «отлично»** ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, имеет системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей.

**Оценка «хорошо»** ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических проектировочных умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушилась последовательность изложения.

**Оценка «удовлетворительно»** ставится, если обучающийся ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки методического характера при анализе дидактического материала и проектировании различных видов деятельности.

**Оценка «неудовлетворительно»** ставится, если обучающийся не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера.

## **2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний**

**Освоенные знания , умения, общие и профессиональные компетенции:** У1, У2, 31, 32, 33, ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ПК 2.1., ПК 3.5, ПК 4.1., ПК 4.2.

### **Тесты для дифференцированного зачета Инструкция для обучающихся**

*Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно прочтите каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.*

#### **I вариант Часть А.**

*К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например, А1. а; А2. б*

А1. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по линии, соединяющей эти заряды – это закон  
а) Кулона; б) Ампера; в) Гука; г) Ома

А2. Величина, численно равная работе поля по перемещению единичного заряда из данной точки в бесконечность называется

а)напряжённость поля ; б) работа поля ; в) потенциал; г)энергия поля .

А3. Явление упорядоченного движения заряженных частиц называется

- а) электрический ток; б)электрическое напряжение; в)электрическое сопротивление; г)электрическая энергия.

А4.Соединение элементов при котором по всем участкам цепи протекает один и тот же ток называется

- а)последовательным; б)параллельным; в) смешанным; г) комбинированным

А5.Измерительные приборы в цепях переменного тока показывают

- а)мгновенное значение измеряемой величины; б)амплитудное значение измеряемой величины; в) максимальное значение измеряемой величины ;г) действующее значение измеряемой величины.

### Часть В

*При выполнении заданий В1 – В9 выберите несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).*

В1. Атом состоит из

- а) протонов; б)нейтронов; в)электронов; г) молекул.


В2. К диэлектрикам относятся: а) фарфор ; б) латунь; в) бронза; г) пластмасса

В3. Электрическое сопротивление проводника зависит от : а) длины проводника; б) площади поперечного сечения; в) удельного сопротивления проводника; г) напряжения

В4.К методам расчёта электрических цепей относится

- а) метод контурных токов; б) метод преобразования; в) метод наложения; г) метод коррекции

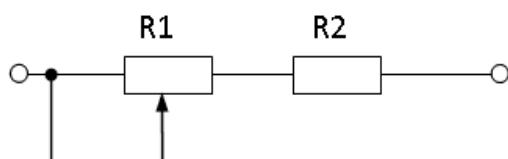В5. Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка реостата R1 влево? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным.



- а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится; в) UR1 увеличится; г) UR2 уменьшится

В6. Материалы, применяемые в качестве изоляции проводов и кабелей

- а)хлопчатобумажная пряжа; б)поливинилхлорид; в) медь; г) дерево

В7. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо пропорционально

- а)квадрату силы тока; б) силе тока; в) сопротивлению проводника; г) времени его прохождения

В8.Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке при соединении треугольником, соответствуют формулы

а) $U_{\phi}=U_{l}$  ; б) $I_{l}=I_{\phi}$  ; в)  $U_{l}=\sqrt{3} \cdot U_{\phi}$ ; г)  $I_{l}=\sqrt{3} \cdot I_{\phi}$

В9. Укажите материал изготовления короткозамкнутой обмотки ротора:

а)алюминий; б)медь; в)серебро; г)сталь

**Часть С**  
**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. I вариант**

<b>Содержание верного ответа и указания к оцениванию</b> (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		<b>Баллы</b>
Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.		
<b>Решение</b>		
<b>Ответ</b>		
Получен и обоснован правильный ответ		3
Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения		2
Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях		1
Решение неверно или отсутствует		0
<b>Максимальный балл</b>		<b>3</b>

**Инструкция для обучающихся**

*Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.*

*Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.*

**II вариант**

**Часть А.**

**К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например, А1. а; А2. б**

А1. Совокупность устройств, предназначенных для создания в них электрического тока, называется

- а)электрической мощностью; б)электрической цепью; в) контуром; г) ветвью.

А2. Измеряет силу тока

- а) амперметр; б) ваттметр; в) вольтметр; г) счетчик электрической энергии.

А3. Ток, изменение которого по величине и направлению повторяется в одной и той же последовательности через равные промежутки времени, называется  
а)постоянный; б)переменный; в) пульсирующий; г) прерывистый

А4. Место соединения трёх и более проводов называется

- а)узел; б) ветвь; в) контур; г) крепление

А5. Основные источники электрической энергии

- а) осветительные приборы; б) выпрямители; в) нагревательные приборы; г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции

**Часть В**

*При выполнении заданий В1 – В9 выберите несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).*

В1. Закон Ома выражается формулой

а)  $I = E / R + r$ ; б)  $U = I / R$ ; в)  $I = U / R$ ; г)  $R = I / U$

В2. К полупроводниковым материалам относятся

- а) германий; б) кремний; в) железо; г) никром.

В3. К основным характеристикам магнитного поля относятся

- а) магнитная индукция; б) магнитная проницаемость; в) магнитное напряжение; г) магнитный ток

В4. Трёхфазный генератор состоит из

- а) трёх одинаковых изолированных друг от друга обмоток; б) вращающегося электромагнита; в) трёх разных изолированных друг от друга обмоток; г) неподвижного электромагнита

В5. Получить режим резонанса можно получить изменением

- а) сопротивления конденсатора  $X_C$ ;  
б) сопротивления катушки индуктивности  $X_L$ ;  
в) изменением питающего напряжения;  
г) изменением силы тока в цепи.


В6. Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке при соединении звездой, соответствуют формулы

- а)  $U_\phi = U_L$   
б)  $I_L = I_\phi$   
в)  $U_L = \sqrt{3} \cdot U_\phi$ ;  
г)  $I_L = \sqrt{3} \cdot I_\phi$

В7. При параллельном соединении конденсаторов

- а)  $C_{\text{экв}} = C_1 + C_2 + C_3$ ; б)  $U = U_1 = U_2 = U_3$ ; в)  $C_{\text{экв}} = C_1 \cdot C_2 / (C_1 + C_2)$ ; г)  $U = U_1 + U_2 + U_3$

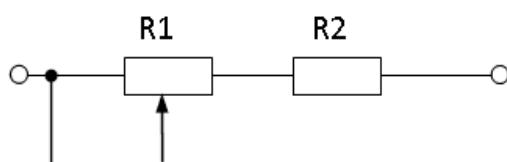В8. Проанализируйте, как изменятся напряжения на  $R_1$  и  $R_2$  при перемещении ползунка реостата  $R_1$  вправо? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным.



- а)  $U_{R1}$  уменьшится, б)  $U_{R2}$  увеличится; в)  $U_{R1}$  увеличится; г)  $U_{R2}$  уменьшится

В9. Для трёхфазной системы справедливы следующие соотношения мощностей

- а)  $P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \phi$ ; б)  $Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \phi$ ; в)  $S = \sqrt{3} U_L I_L$ ; г)  $P = U_L I_L$

### Часть С

**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. II вариант**

#### **Содержание верного ответа и указания к оцениванию**

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Какова потеря напряжения, если сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт ток 10 А?

**Баллы**

**Решение**

**Ответ**

Получен и обоснован правильный ответ	3
Ответ получен правильный, но не учтено, что линия двухпроводная	2
Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях	1
Решение неверно или отсутствует	0
<i>Максимальный балл</i>	<b>3</b>

### **Инструкция для обучающихся**

*Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно прочтайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.*

### **Эталоны ответов к тестовым заданиям**

#### **Часть А**

<b>I вариант</b>			<b>II вариант</b>		
<b>№ задания</b>	<b>ответ</b>	<b>ссылка на литературу</b>	<b>№ задания</b>	<b>ответ</b>	<b>ссылка на литературу</b>
<b>A1</b>	<b>а</b>	Л.1. с.12	<b>A1</b>	<b>б</b>	Л.1 с.29
<b>A2</b>	<b>в</b>	Л1. с.21	<b>A2</b>	<b>а</b>	Л.1 с.31
<b>A3</b>	<b>а</b>	Л.1 с27.	<b>A3</b>	<b>б</b>	Л.1 с.73
<b>A4</b>	<b>а</b>	Л1. с.34	<b>A4</b>	<b>а</b>	Л.1с.49
<b>A5</b>	<b>г</b>	Л1. с.120	<b>A5</b>	<b>г</b>	Л1. с.41

#### **Часть В**

<b>I вариант</b>			<b>II вариант</b>		
<b>№ задания</b>	<b>ответ</b>	<b>ссылка на литературу</b>	<b>№ задания</b>	<b>ответ</b>	<b>ссылка на литературу</b>
<b>B1</b>	<b>абв</b>	Л1. с.2-7	<b>B1</b>	<b>ав</b>	12. с.31,43
<b>B2</b>	<b>аг</b>	Л1с.9	<b>B2</b>	<b>аб</b>	Л.1. с.31,43
<b>B3</b>	<b>абв</b>	Л1. с.31	<b>B3</b>	<b>абв</b>	Л1. с.58-60
<b>B4</b>	<b>абв</b>	Л1. с.46	<b>B4</b>	<b>ав</b>	Л1. с.100
<b>B5</b>	<b>вг</b>	Л1. с.25	<b>B5</b>	<b>аб</b>	Л1. с94.
<b>B6</b>	<b>аб</b>	Л1. с.39	<b>B6</b>	<b>бв</b>	Л.1 с.102
<b>B7</b>	<b>авг</b>	Л1. с.39	<b>B7</b>	<b>аб</b>	Л.1. с.24
<b>B8</b>	<b>аг</b>	Л1. с.102	<b>B8</b>	<b>аб</b>	Л.1 с.35
<b>B9</b>	<b>аб</b>	Л21 с.167	<b>B9</b>	<b>абв</b>	Л1 с.11

#### **Часть С**

**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. I вариант**

<b>Содержание верного ответа и указания к оцениванию</b> (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В. Решение: Мощность электрической лампы $P=U \cdot I$ ; Сопротивление $R=U/I$ . $I=P/U=100\text{Вт}/220\text{В}=0,45\text{ А}$ ; $R= U/I$ . $=220\text{В}/0,45\text{А}=488\text{ Ом}$ Ответ: 488 Ом Получен правильный ответ	3
--	---

Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения	2
Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях	1
Решение неверно или отсутствует	0
<b>Максимальный балл</b>	<b>3</b>

### Часть С

**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. II вариант**

<b>Содержание верного ответа и указания к оцениванию</b> (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	<b>Баллы</b>
Какова потеря напряжения, если сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт ток 10 А?	
Решение: Напряжение определяется по выражению $\Delta U = I \cdot R = 10 \cdot 0,05 = 0,5$ В	
Так как линия двухпроводная, то $\Delta U = 2 \cdot \Delta U_1 = 2 \cdot 0,5 = 1$ В	
Ответ 1 В	
Получен правильный ответ	3
Ответ получен правильный, но не учтено, что линия двухпроводная	2
Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях	1
Решение неверно или отсутствует	0
<b>Максимальный балл</b>	<b>3</b>

### Часть С

**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. III вариант**

<b>Содержание верного ответа и указания к оцениванию</b> (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	<b>Баллы</b>
Три резистора соединены последовательно с величиной электрического сопротивления 30 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и напряжение на зажимах цепи, если сила тока составила 2 А. Начертить схему соединения резисторов.	
Решение: При последовательном соединении резисторов: $R_{\text{экв}} = R_1 + R_2 + R_3 = 30 + 30 + 30 = 90$ Ом.	
Напряжение на зажимах цепи: $U = I \cdot R_{\text{экв}} = 2 \cdot 90 = 180$ В	
 Ответ: 180 В	
Получен правильный ответ и показана схема соединения резисторов	3
Ответ получен правильный, нет схемы соединения резисторов	2
Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях	1
Решение неверно или отсутствует	0
<b>Максимальный балл</b>	<b>3</b>

### Часть С


**Дайте развернутый ответ на вопрос.**

**C1. IV вариант**

<b>Содержание верного ответа и указания к оцениванию</b> (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	<b>Баллы</b>
Три конденсатора соединены параллельно. Ёмкость конденсаторов одинаковая	

$C_1=C_2=C_3=30 \text{ мкФ}$ . Какова эквивалентная ёмкость батареи конденсаторов при параллельном соединении? Начертить схему соединения конденсаторов.

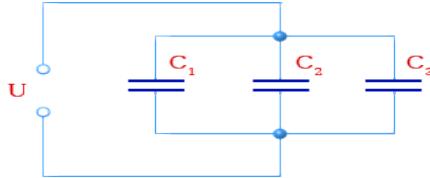Решение: При параллельном соединении конденсаторов эквивалентная ёмкость определяется как сумма емкостей отдельных конденсаторов.  $C_{\text{экв}} = C_1 + C_2 + C_3 = 30 + 30 + 30 = 90 \text{ мкФ}$



Ответ:  $30 \text{ мкФ}$

Получен правильный ответ и показана схема соединения конденсаторов

3

Ответ получен правильный, но не показана схема соединения конденсаторов

2

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях

1

Решение неверно или отсутствует

0

**Максимальный балл**

3

### Билеты для дифференцированного зачета

**Освоенные знания , умения, общие и профессиональные компетенции:** У1, У2, З1, З2, З3, ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ПК 2.1., ПК 3.5, ПК 4.1., ПК 4.2.

#### БИЛЕТ № 1.

1. Электрическое поле, напряжённость.
2. Векторная диаграмма.
3. Задача:

При какой частоте индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью  $10 \text{ мГн}$  станет равным  $3,14 \text{ Ома}$ ?

#### БИЛЕТ № 2.

1. Потенциал. Разность потенциалов.
2. Переменный ток, цепи с  $R_a$ .
3. Задача:

При какой частоте ёмкостное сопротивление конденсатора емкостью  $10 \text{ мкФ}$  станет равным  $31,847 \text{ кОм}$ ?

#### БИЛЕТ № 3.

1. Закон Кулона.
2. Переменный ток, цепи с  $X_L$ .
3. Задача:

Определите скорость проводника длиной  $0,4 \text{ м}$ , движущегося в магнитном поле с индукцией  $14 \text{ мТл}$  перпендикулярно его магнитным линиям со скоростью  $5 \text{ м/с}$ , если на концах проводника индуцируется ЭДС, равная  $8,6 \text{ мВ}$ .

#### БИЛЕТ № 4.

1. Электрический конденсатор, ёмкость.
2. Переменный ток, цепи с  $X_C$ .
3. Задача:

Амплитуда напряжения равна  $310 \text{ В}$ . Определите действующее значение напряжения.

#### БИЛЕТ № 5.

1. Соединение конденсаторов.
2. Параметры переменного тока.

3. Задача:

Определите величину магнитной индукции поля постоянного магнита, если при протекании по проводнику длиной 0,5 метра тока в 5 А на проводник действует сила 0,25 Н.

**БИЛЕТ № 6.**

1. Электрический ток, электрическая цепь.

2. График переменного тока.

3. Задача:

Определите силу тока в проводнике длиной 0,5 метра, если на проводник действует сила 0,25 Н. Величина магнитной индукции поля постоянного магнита равна 0,1 Тл.

**БИЛЕТ № 7.**

1. Законы соединения резисторов (последовательно).

2. Гистерезис.

3. Задача:

Определите величину магнитного потока, проходящего через перпендикулярно расположенную рамку площадью 0,5 м<sup>2</sup>, если магнитная индукция поля равна 0,003 Тл.

**БИЛЕТ № 8.**

1. Законы соединения резисторов (параллельно).

2. Самоиндукция.

3. Задача:

Определите силу, действующую на проводник длиной 0,5 метра, если по проводнику протекает ток 5 А. Величина магнитной индукции поля постоянного магнита равна 0,1 Тл.

**БИЛЕТ № 9.**

1. Сопротивление проводника.

2. Индуктивность.

3. Задача:

Чему равна ЭДС реального источника с внутренним сопротивлением 0,5 Ома, если при токе в цепи 2 А напряжение на его зажимах равно 23 В?

**БИЛЕТ № 10.**

1. Явление ЭМИ.

2. Закон Ома для участка цепи.

3. Задача:

Два резистора R<sub>1</sub> = 20 Ом и R<sub>2</sub> = 30 Ом соединены последовательно. Определите напряжение на втором резисторе и напряжение на входе цепи, если ток в цепи равен 5 А.

**БИЛЕТ № 11.**

1. Закон Ома для полной цепи.

2. Сила Ампера.

3. Задача:

Два резистора R<sub>1</sub> = 10 Ом и R<sub>2</sub> = 15 Ом соединены параллельно. Определите напряжение на входе цепи, если ток в общей цепи равен 5 А.

**БИЛЕТ № 12.**

1. ЭДС, напряжение.

2. Сила Лоренца.

3. Задача:

Два резистора R<sub>1</sub> = 10 Ом и R<sub>2</sub> соединены параллельно. Определите

величину первого резистора, если токи в резисторах равны соответственно  $I_1=3\text{A}$  и  $I_2=2\text{A}$

### **БИЛЕТ № 13.**

1. I закон Кирхгофа.
2. Характеристики магнитной цепи.
3. Задача:

Определите затраченную электрическую энергию электровозом при его непрерывной работе в течение 8 часов, если при напряжении в контактной сети 3 кВ сила тока в цепи электровоза составила 60 А.

### **БИЛЕТ № 14.**

1. Закон Джоуля-Ленца.
2. Аппараты управления. Реле.
3. Задача:

Определите ток, протекающий в цепи электроустановки, если при её мощности в 50 кВт электрическое сопротивление электроустановки составляет 2 кОм.

### **БИЛЕТ № 15.**

1. Закон Ома.
2. Магнитные свойства вещества.
3. Задача:

Два резистора  $R_1 = 10 \text{ Ом}$  и  $R_2 = 15 \text{ Ом}$  соединены параллельно. Определите напряжение на входе цепи, если ток в общей цепи равен 5 А.